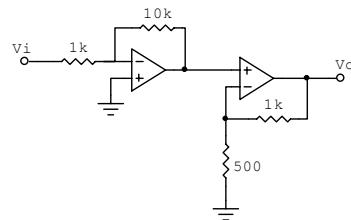



Lista de Exercícios - 1

Determine a impedância de entrada, impedância de saída e tensão de saída das configurações a seguir.
Assuma que os amplificadores operacionais são ideais.


a)




b)

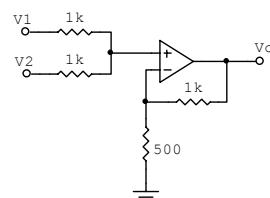

c)

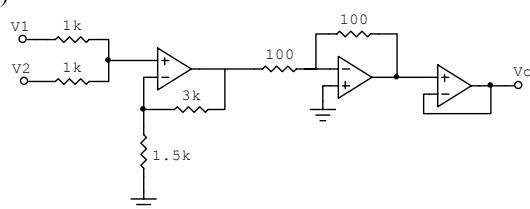

d)

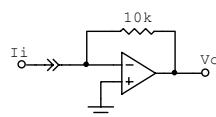

e)

